

A. $U_0 = U_1 + U_2 \cdot R_1 / R_2$

B. $U_0 = U_1 + U_2 \cdot R_2 / R_1$

C. $U_0 = U_1 \cdot R_2 / R_1 + U_2$

D. $U_0 = U_1 \cdot R_1 / R_2 + U_2$

(10) 关于 MCS-51 单片机，以下说法中错误的有 ()。

- A. 单片机数据存储器 and 程序存储器扩展的最大范围是一样的。
- B. 串口数据发送和接收缓冲器均为 SBUF，不能够同时发送和接收数据。
- C. 为消除按键产生的抖动，可以采用软件和硬件两种办法。
- D. 单片机上电复位后，片内数据存储器的内容均为 00H。